

# §5 时序逻辑电路

## 1 时序逻辑电路的基本概念

数字电路 { 组合逻辑电路  
                  { 时序逻辑电路


↳ 结构特点 { 含记忆元件  
                  { 存在反馈通路

↳ 动作特点：输出与输入及电路状态有关

输入信号  $I = (I_1, I_2, \dots, I_i)$

输出信号  $O = (O_1, O_2, \dots, O_j)$

存储电路的输入  $E = (E_1, E_2, \dots, E_k)$

 

激励方程  $E = f_1(I, S)$

状态方程  $S^{n+1} = f_2(E, S^n)$

输出方程  $O = f_3(I, S)$

## 时序电路的分类

按动作特点

{ 同步时序电路：统一的时钟源，状态同时更新

{ 异步时序电路：没有统一的时钟源，电路中只要有  
一个CP没有连在一起，就是异步……

按输出信号特点

米利型：输出与输入及触发器状态有关  $O = h(I, S)$

穆尔型：输出只取决于触发器状态  $O = h(S)$

## 时序逻辑功能的描述

方程描述：逻辑方程组

图表描述 { 状态转换表  
                  状态转换图  
                  时序图

### Example

激励方程  $D_0 = (Q_1 + Q_0) A$

$$D_1 = \bar{Q}_0 A$$

状态方程  $Q^{n+1} = D \Rightarrow \begin{cases} Q_0^{n+1} = (Q_1^n + Q_0^n) A \\ Q_1^{n+1} = \bar{Q}_0^n A \end{cases}$


输出方程  $X = \bar{Q}_1 Q_0$


$$Y = (Q_1 + Q_0) \bar{A}$$

### 状态转换表

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$		X
	A=0	A=1	
00	00 / 0	10 / 0	0
01	00 / 1	01 / 0	1
10	00 / 1	11 / 0	0
11	00 / 1	01 / 0	0

### 状态转换图

 

 


## 2 同步时序逻辑电路的分析

步骤 ① 列写方程

② 列图表

③ 确定功能 { 逻辑功能  
验证自启动

Example

 

① 列方程组

激励方程  $T_1 = Q_0 A$

$T_0 = A$

状态方程 T 触发器  $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

$Q_1^{n+1} = (Q_0^n A) \oplus Q_1^n$

$Q_0^{n+1} = A \oplus Q_0^n$

输出方程  $Y = Q_1 Q_0 A$

② 列图表

# 状态转换表

$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$

$Q_1^n Q_0^n$

$A=0$

$A=1$

00

00/0

01/0

01

01/0

10/0

10

10/0


11/0

11

11/0

00/1

# 状态转换图

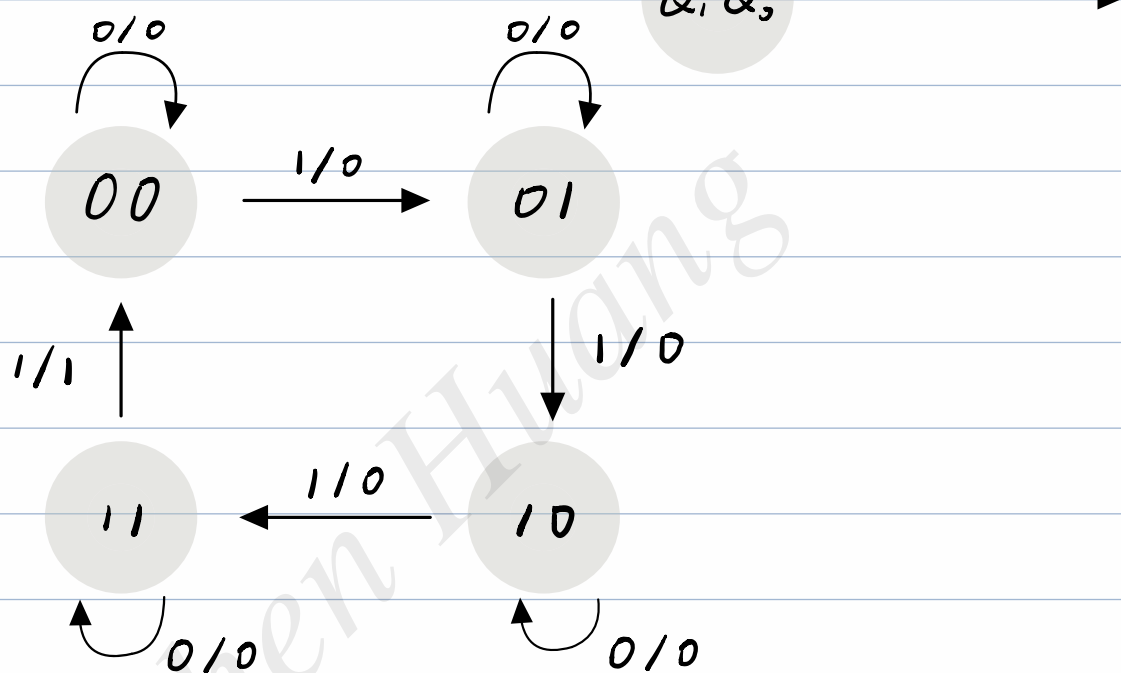

## ③ 功能分析

可控二进制计数器

## 3 同步时序逻辑电路的设计

步骤① 逻辑抽象  $\Rightarrow$  转换图/表

② 状态化简

③ 状态分配: 给每个状态赋予二进制编码

$$2^{n-1} < M \leq 2^n$$

$M$ : 状态数  $n$ : 触发器个数

④ 选择触发器类型

⑤ 确定激励方程和输出方程



# ⑥ 检查能否自启动, 画逻辑图

## Example 1

用 D 触发器设计一个 8421 BCD 码同步十进制加计数器.

① 分析: 对时钟脉冲进行计数, 每个脉冲作用下 +1 十个状态  $\Rightarrow$  4 个 D 触发器  $Q = (Q_3, Q_2, Q_1, Q_0)$   
稳态型电路

## ② 列转换表

现态				次态				激励信号			
$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

③

$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		0	0	1	0
11		x	x	x	x
10		1	0	x	x

$$D_3 = Q_2^n Q_1^n Q_0^n + Q_3^n \overline{Q_0^n}$$

$D_2$

$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		0	0	1	0
01		1	1	0	1
11		X	X	X	X
10		0	0	X	X

$$D_2 = Q_2^n \bar{Q}_1^n + Q_2^n \bar{Q}_0^n + \bar{Q}_2^n Q_1^n Q_0^n$$

$D_1$

$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		0	1	0	1
01		0	1	0	1
11		X	X	X	X
10		0	0	X	X


$$D_1 = \bar{Q}_3^n \bar{Q}_1^n Q_0^n + Q_1^n \bar{Q}_0^n$$

$D_0$


$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		1	0	0	1
01		1	0	0	1
11		X	X	X	X
10		1	0	X	X

$$D_0 = \bar{Q}_0^n$$

④ 画逻辑图 (略. 不想画了)

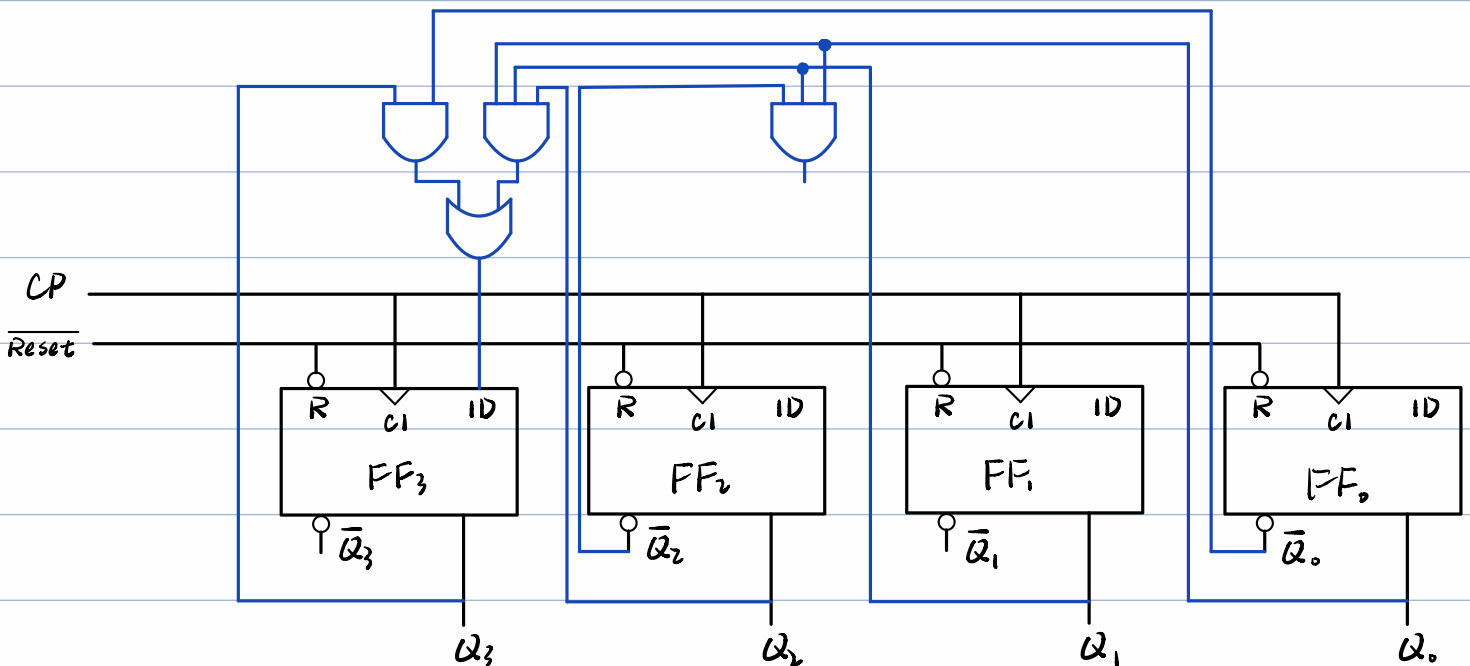

## ⑤ 检查自启动功能

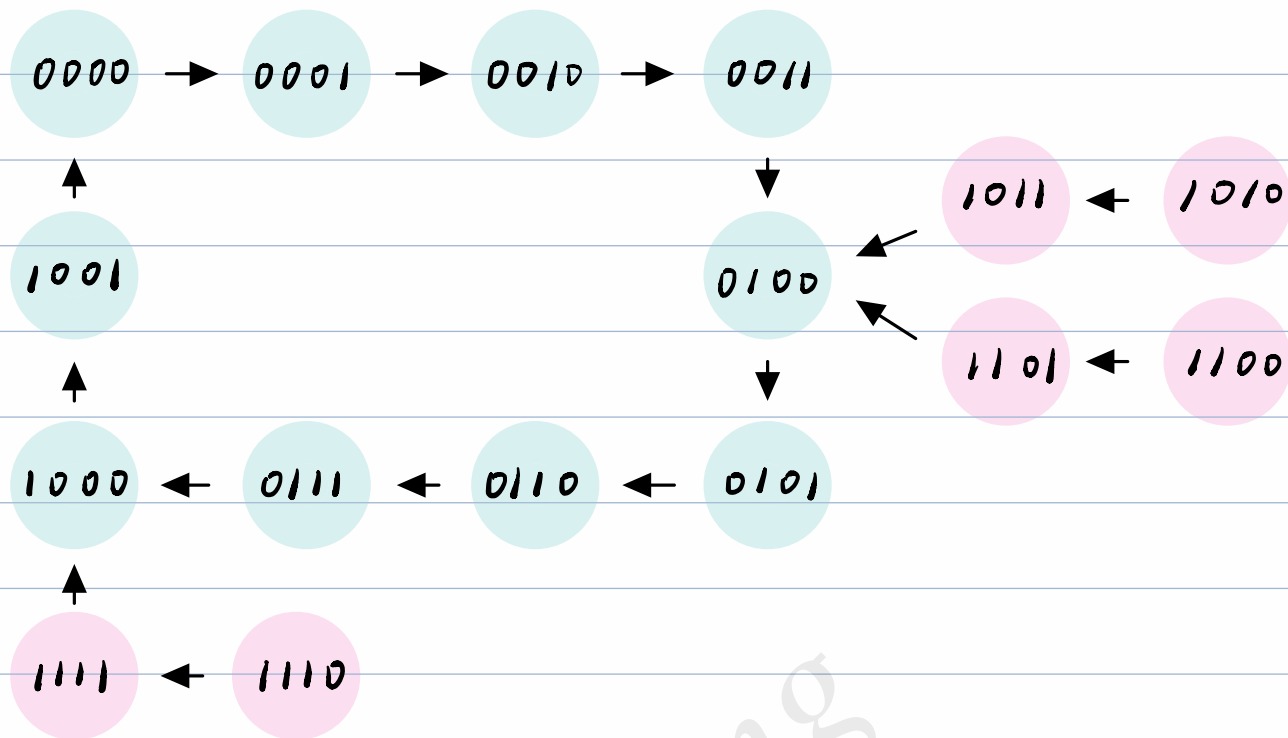

### Example 2

设计一个串行数据检测器。电路的输入信号  $A$  是与时钟脉冲同步的串行数据。要求当输入  $A$  出现 110 序列时，输出信号  $Y$  为 1，否则为 0。

#### ① 逻辑抽象

输入变量  $A$

输出变量  $Y$

初始状态  $S_0$


$A$  输入 1 后  $S_1$

$A$  输入 11 后  $S_2$

$A$  输入 110 后  $S_3$

状态数：4个

#### ② 画原始状态图，列原始转换表

 


$S^n$	$S^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
$S_0$	$S_0 / 0$	$S_1 / 0$
$S_1$	$S_0 / 0$	$S_2 / 0$
$S_2$	$S_3 / 1$	$S_2 / 0$
$S_3$	$S_0 / 0$	$S_1 / 0$

合并

### ③ 状态化简

$S^n$	$S^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
$S_0$	$S_0 / 0$	$S_1 / 0$
$S_1$	$S_0 / 0$	$S_2 / 0$
$S_2$	$S_0 / 1$	$S_2 / 0$

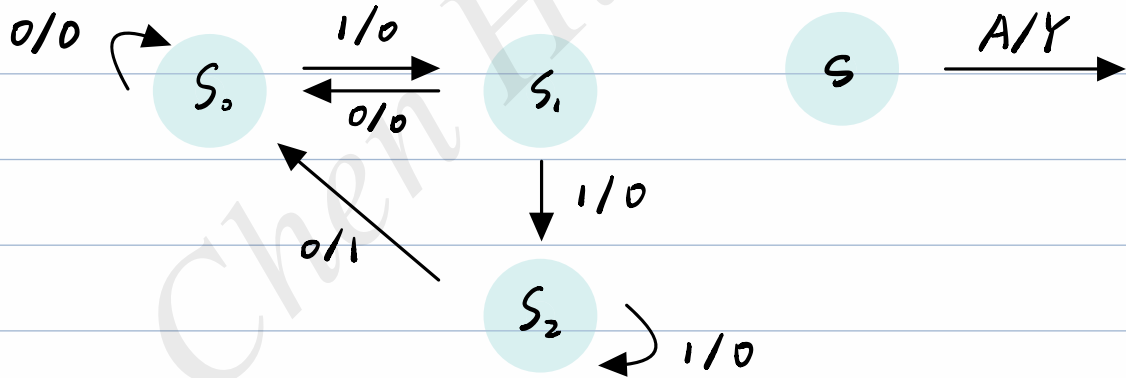

### ④ 状态编码

$$S_0 = 00$$

$$S_1 = 01$$

$$S_2 = 11$$

$S^n$	$S^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
00	00 / 0	01 / 0
01	00 / 0	11 / 0
11	00 / 1	11 / 0

⑤ 状态数: 3 触发器: 2个

采用 CP 下降沿敏感的 JK 触发器

⑥ 求激励方程和输出方程

状态转换真值表

$Q_1^n$	$Q_0^n$	A	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	Y	$J_1$	$K_1$	$J_0$	$K_0$
0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X
0	1	0	0	0	0	0	X	X	1
0	1	1	1	1	0	1	X	X	0
1	1	0	0	0	1	X	1	X	1
1	1	1	1	1	0	X	0	X	0

卡诺图化简

$J_1$

A	$Q_1, Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	X	X
1	0	0	1	X	X

$K_1$

A	$Q_1, Q_0$	00	01	11	10
0	0	X	X	1	X
1	0	X	X	0	X

$$J_1 = Q_0 A$$

$$K_1 = \bar{A}$$

$J_0$

A	$Q_1, Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	X	X	X
1	0	1	X	X	X

$K_0$

A	$Q_1, Q_0$	00	01	11	10
0	0	X	1	1	X
1	0	X	0	0	X

$$J_0 = A$$

$$K_0 = \bar{A}$$

$Y$

A	$Q_1, Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	1	X
1	0	0	0	0	X

$$Y = Q_1 \bar{A}$$

激励方程  $J_1 = Q_0 A$

$K_1 = \bar{A}$


$J_0 = A$

$K_0 = \bar{A}$

输出方程  $Y = Q_1 \bar{A}$

① 检查自启动能力  $Q^{n+1} = JQ^n + K\bar{Q}^{n+1}$

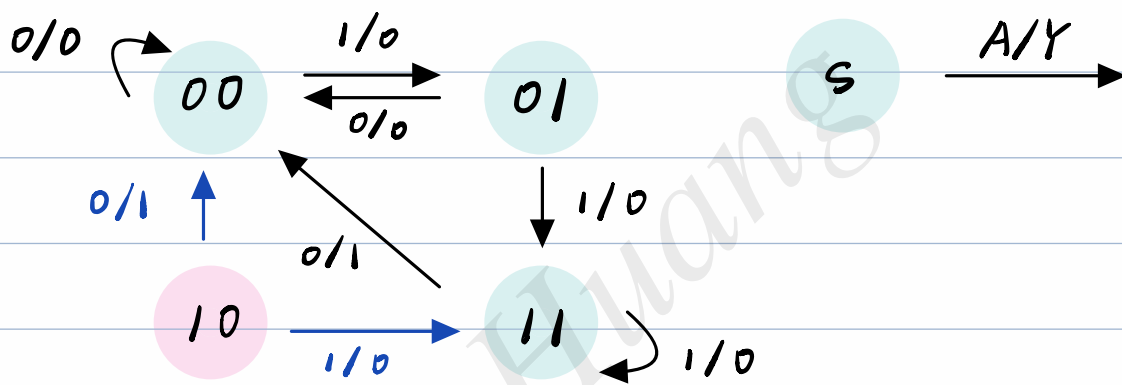$Q_1^n Q_0^n = 10 \quad \begin{cases} A=0 & Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = 00 & Y=1 \\ A=1 & Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = 11 & Y=0 \end{cases}$



无效状态能进入有效循环，故能自启动  
但由于需要修改卡诺图

Y	A	Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>			
		00	01	11	10
0		0	0	1	0
1		0	0	0	X

$Y = Q_1 Q_0 \bar{A}$

#### 4 异步时序逻辑电路的分析

没有统一的时钟脉冲，电路状态不是同时更新的  
触发器有时钟脉冲沿作用时，状态发生变化，  
反之，则状态不变。

步骤


① 写方程

时钟方程、激励方程、状态方程、输出方程

② 列图表

③ 描述逻辑功能、检查自启动功能

Example

 

① 时钟方程

$$CP_0 = CLK$$

$$CP_1 = Q_0$$

激励方程

$$D_0 = \bar{Q}_0$$

$$D_1 = \bar{Q}_1$$

状态方程

$$Q^{n+1} = D CP_n + Q^n \bar{CP}_n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n CP_n + Q_0^n \bar{CP}_n$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n CP_n + Q_1^n \bar{CP}_n$$

输出方程


$$Z = Q_1 Q_0$$

② 状态转换表


$Q_1^n$	$Q_0^n$	$CP_1$	$CP_0$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	Z
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1

状态图

$Q_1, Q_0, Z \rightarrow$

 

## 时序图

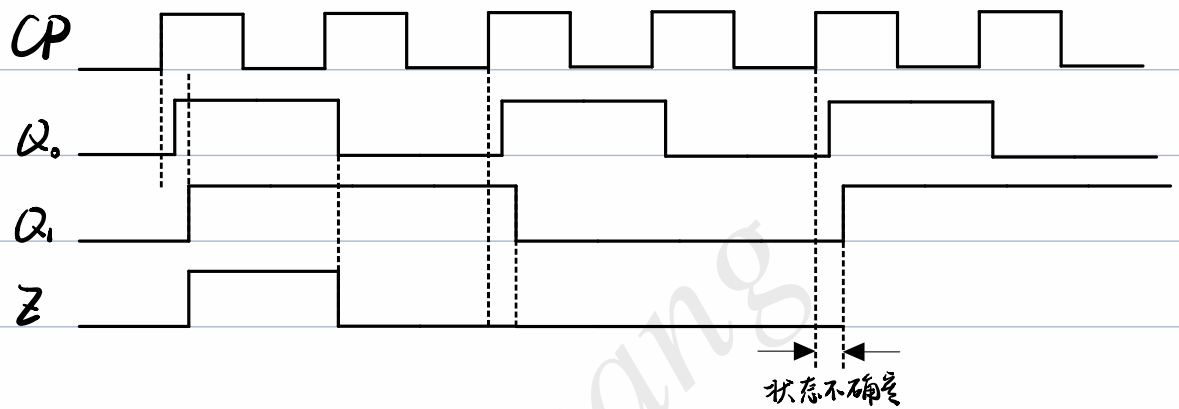

## ② 逻辑功能分析 异步二进制减计数器

## 5 寄存器和移位寄存器

### 寄存器

数字系统中用来存储一组二值代码的逻辑部件

1个寄存器可存储一位二进制代码

存储n位二值代码需要n个触发器

### 移位寄存器 (同步时序电路)

既能寄存数码, 又能在时钟脉冲的作用下使数码向高位或低位移动。


{ 单向移位 } 左移  
 { 双向移位 } 右移



# 基本的移位寄存器 (只能用边沿敏感触发器)

## 并行数据输出端

串行数据  
输入端

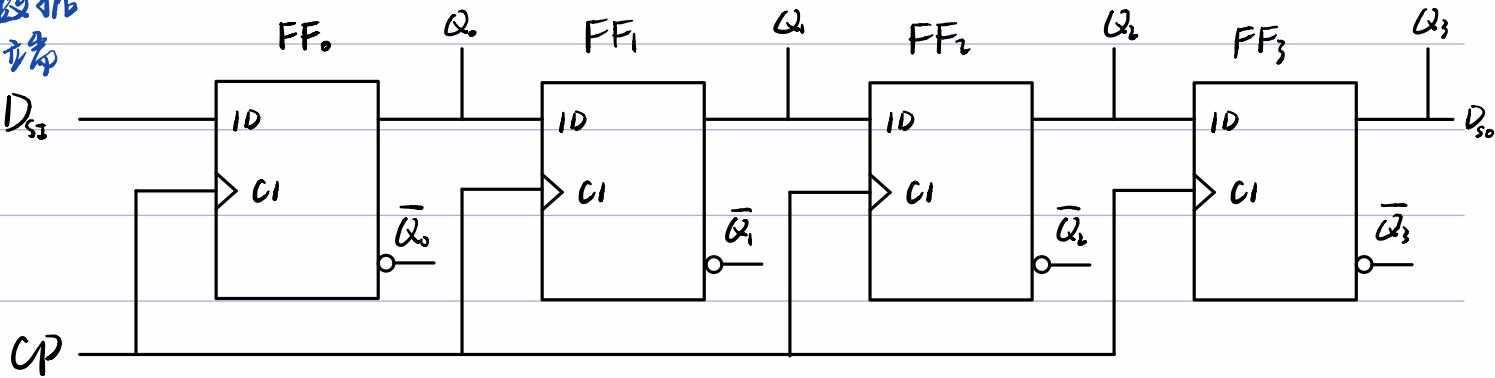

激励方程  $D_0 = D_{s1}$     $D_1 = Q_0^n$     $D_2 = Q_1^n$     $D_3 = Q_2^n$

状态方程  $Q_0^{n+1} = D_{s1}$     $Q_1^{n+1} = Q_0^n$     $Q_2^{n+1} = Q_1^n$     $Q_3^{n+1} = Q_2^n$

n位 = 进制数需要几个触发器


## 多功能双向移位寄存器

### 6 计数器

#### 计数器的功能

对输入的时钟脉冲进行计数

#### 分类

 



### N位二进制计数器

按照二进制数自然递增或递减编码的计数器

n位二进制计数器的模为  $2^n$ ，由几个触发器组成

### 4位异步二进制加计数器

 

 

## 4位同步二进制加计数器

T 触发器: T=1 翻转, T=0 保持

$$\begin{cases} T_0 = 1 \\ T_1 = Q_0 \\ T_2 = Q_0 Q_1 \\ T_3 = Q_0 Q_1 Q_2 \end{cases}$$

## 8 集成计数器的应用

M 进制  $\longrightarrow$  N 进制

$N < M$

### 反馈清零法

利用异步置零输入端, 在 M 进制计数的计数过程中, 跳过  $M-N$  个状态, 得到 N 进制计数器

### 反馈置数法

利用同步置数端, 在 M 进制计数的计数过程中, 跳过  $M-N$  个状态, 得到 N 进制计数器

$N > M$


### 多个芯片连接扩展

**并行进位**: 低位片的进位作为高位片的使能 (同步)


**串行进位**: 低位片的进位作为高位片的时钟 (异步)

# §6 逻辑门电路



## 1 逻辑门电路简介

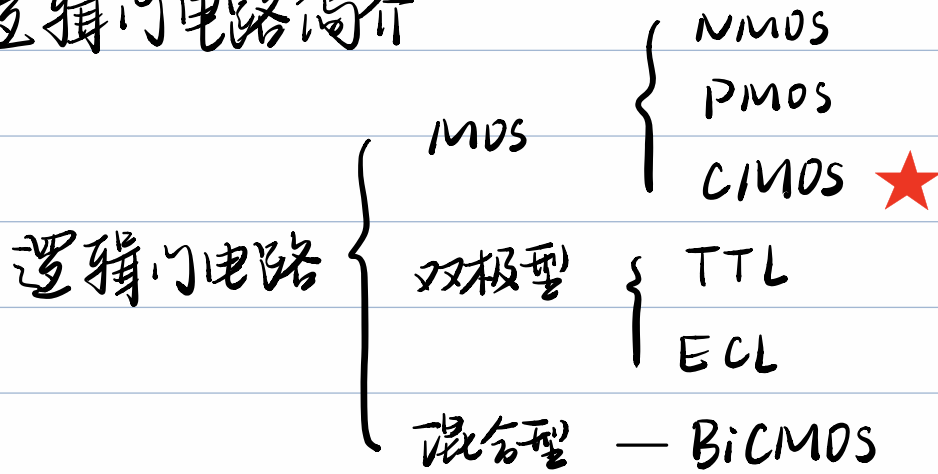

## 2 MOS管及其开关特性

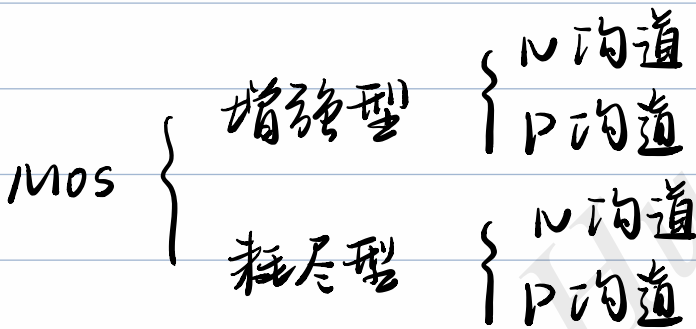


e.g. N沟道增强型MOS管

 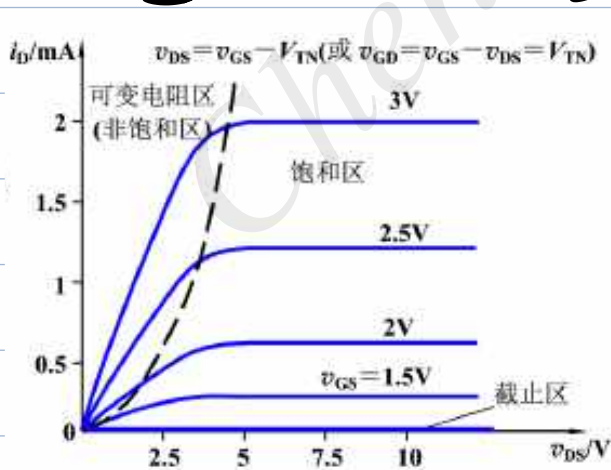

详见模电笔记



# MOS管开关电路

 



$R_d$  限流, 功耗大  
 可用一个PMOS代替  $R_d$   
 $\rightarrow$  构成CMOS反相器

①  $V_i < V_T \rightarrow$  截止  $\rightarrow$  断开  $\rightarrow$  输出 1

输出电压  $v_o = V_{DD}$

②  $V_i > V_T \rightarrow$  可变电阻区  $\rightarrow$  闭合  $\rightarrow$  输出 0

  $V_{GS}$  足够大时,  $R_{on}$  很小,  $R_d \gg R_{on}$




MOS管相当于一个由  $V_{GS}$  控制的无触点开关

输入低电平, 输出高电平

输入高电平, 输出低电平

## 动态特性

 

存在极间电容

$t_{pHL}$   $t_{pLH}$

传输延迟时间


## 3 基本 CMOS 逻辑电路

### 1) CMOS 反相器

$$L = \bar{A}$$

用 PMOS 代替电阻

即互补 NMOS 和 PMOS 构成 CMOS 反相器

 

输入高电平  $v_i \approx V_{DD}$  输出低电平  $v_o \approx 0$   
 输入低电平  $v_i = 0$  输出高电平  $v_o \approx V_{DD}$



### 特点

- ① 无论  $v_i$  高/低电平,  $T_N$  和  $T_P$  总是一个导通而另一个截止, CMOS 的静态功耗几乎为零.
- ② MOS 管导通电阻低, 截止电阻高, 充放电时间常数小, 具有更强的带负载能力.
- ③ MOS 管  $I_G \approx 0$ , 输入电阻高.

### 电压和电流传输特性

$$v_o = f(v_i)$$

$$i_D = f(v_i)$$

 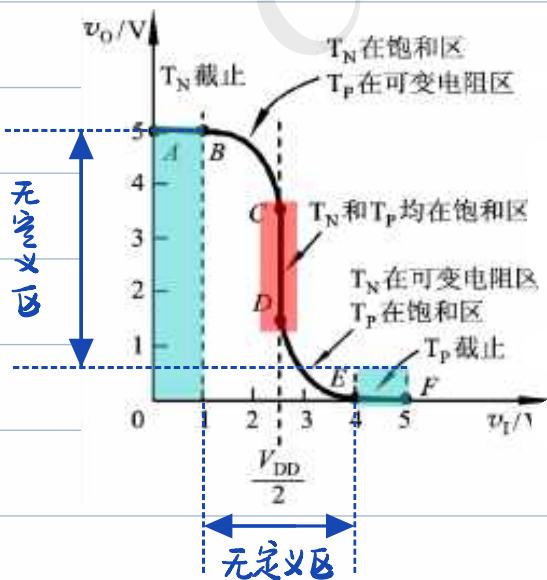

输入/输出逻辑电平  
 允许波动范围


## 12) 其他基本 CMOS 逻辑门电路

### CMOS 与非门

2 个 NMOS 串联 & 2 个 PMOS 并联

$$L = \overline{AB}$$

n 个输入端的与非门必须有 n 个 NMOS 管串联和 n 个 PMOS 管并联

 


### CMOS 或非门

2 个 NMOS 并联 & 2 个 PMOS 串联

$$L = \overline{A + B}$$

### CMOS 传输门


NMOS 和 PMOS 源极和源极分别连在一起

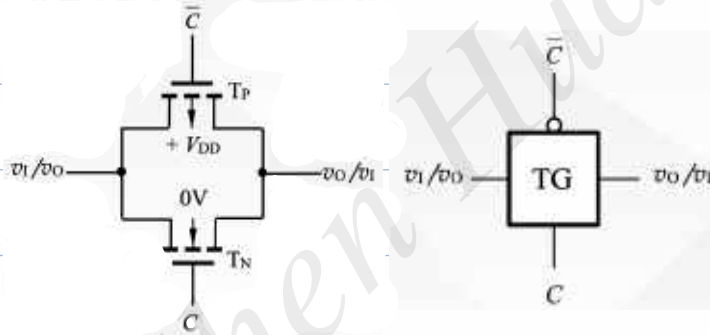

C	C̄	
1	0	传输
其余		断开


## 4 CMOS 逻辑门的不同输出结构

### 1) 保护和缓冲电路

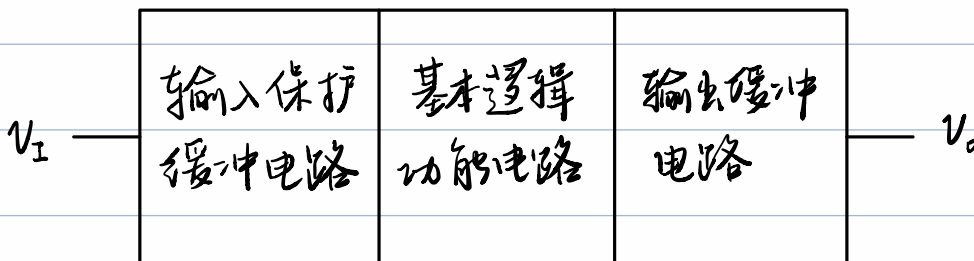

### 输入端保护电路

当输入电压不在正常范围时，二极管导通，限制电压的增加。

 



 
## CMOS 逻辑门的缓冲电路

输入、输出端加了反相器  
作为缓冲电路

$$L = \overline{\overline{A + B}} = \overline{AB}$$




## (2) CMOS 逻辑门的不同输出结构



### CMOS 漏极开路 (OD) 门与非门

#### ① 结构及工作原理

电路

 

逻辑符号

  

$$L = \overline{AB} \cdot \overline{CD}$$

#### ② 上拉电阻对 OD 门动态性能的影响

- 当其他门电路作为 OD 门的负载时, OD 门称为驱动门, 后接门称为负载门.
- 上拉电阻  $R_p$  影响 OD 门的开关速度:  
 $R_p$  越小, 负载电容的充电时间常数越小, 开关越快
- 避免用 OD 门驱动大的电容性负载.

#### ③ 上拉电阻的计算

$$R_{p(\min)} = \frac{V_{DD} - V_{OL(\max)}}{I_{OL(\max)} - I_{IL(\text{total})}}$$


$$R_{p(\max)} = \frac{V_{DD} - V_{OL(\max)}}{I_{OL(\max)} - I_{IL(\text{total})}}$$

#### ④ 应用


实现多个逻辑门输出端的线与  
直接驱动大电流负载  
实现逻辑电平变换

### 三态(TSL) 输出门电路

使能 EN	输入 A	输出 L
1	0	0
1	1	1
0	X	高阻

 

逻辑功能：高电平有效的同相逻辑门

 

### 5 CMOS 逻辑门电路的重要参数

输入和输出的高、低电平 (高: 1 低: 0)

$V_{IL(max)}$     $V_{IH(min)}$     $V_{OL(max)}$     $V_{OH(min)}$


噪声容限：保证输出电平不变下，输入电平允许波动的范围  
表示门电路的抗干扰能力

负载输入高电平时的噪声容限

$$V_{NH} = V_{OH(min)} - V_{IH(min)}$$

负载输入低电平时的噪声容限

$$V_{NL} = V_{IL(max)} - V_{OL(max)}$$

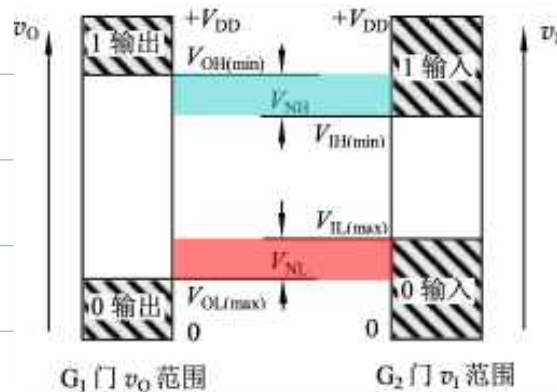

传输延迟时间

$$t_{PHL} = t_{PLH}$$

功耗

静态功耗



门电路空载时电源总电流  $I_{DD}$  与电源电压  $V_{DD}$  的乘积

- CMOS 静态功耗很低, 有动态功耗
- TTL 静态功耗是主要的

**动态功耗** 电路在输出状态转换时的功耗

$$P_L = (C_{PD} + C_L) V_{DD}^2 f$$

**延时—功耗积**  $DP = t_{pd} P_D$

**扇入/扇出数**

**扇入数** 取决于逻辑门的输入端个数

**扇出数** 正常工作情况下, 能带同类门的最大数目

$$\begin{cases} \text{高电平扇出数 } N_{OH} = \frac{I_{OH}(\text{驱动门})}{I_{IH}(\text{负载门})} \\ \text{低电平扇出数 } N_{OL} = \frac{I_{OL}(\text{驱动门})}{I_{IL}(\text{负载门})} \end{cases}$$

若  $N_{OH} \neq N_{OL}$ , 二者中数值小者为扇出数.

## 6 逻辑描述中的几个问题

### 1) 正负逻辑问题

**正负逻辑的规定**

正逻辑  $\begin{cases} \text{高电平} \rightarrow 1 \\ \text{低电平} \rightarrow 0 \end{cases}$

负逻辑  $\begin{cases} \text{高电平} \rightarrow 0 \\ \text{低电平} \rightarrow 1 \end{cases}$

**正负逻辑的等效变换**


与非  $\Leftrightarrow$  或非

与  $\Leftrightarrow$  或

非  $\Leftrightarrow$  非

 
### 2) 基本逻辑门的等效符号及其应用

$\begin{cases} \text{高电平有效} \\ \text{低电平有效} \end{cases}$



$$L = AB$$

$$L = \overline{\overline{A + B}} = AB$$

 

$$L = A + B$$

$$L = \overline{\overline{A} \overline{B}} = A + B$$

## 7 逻辑门电路使用中的几个实际问题

### (1) 接口问题 (电压兼容、电流匹配)

#### 门电路输入、输出电压范围

**电压兼容**: 驱动的输出要在负载的输入范围内

**扇出问题**: 驱动器件必须为负载提供足够的拉电流或灌电流。

 


图-4 负载器件的电流要求-拉电流

$$|I_{OH(max)}| \geq |I_{IH(total)}|$$

 


图-5 负载器件的电流要求-灌电流

$$I_{OL(max)} \geq |I_{IL(total)}|$$

解决方法: 电平转换器, 外接上拉电阻.....

### (2) 驱动其它负载

显示性负载

机电性负载

### (3) 抗干扰措施

#### 多余输入端的处理措施

△原则：不改变电路工作状态及可靠性

① 与其他输入端并联

② 与门、与非门输入端接正电源

或门、或非门输入端接地。

#### 去耦合滤波电容

在直流电源和地之间接去耦合滤波电容，消除干扰信号

#### 接地和安装工艺

电源地、信号地分开；模拟地、数字地分开